

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

**Základy elektroniky
(opora)**

Petr Haberzettl

Ústí nad Labem 2020

Analogová část

Výchozí předpoklady:

- obvody se soustředěnými parametry – všechny sledované veličiny jsou pouze funkcemi času,
- obvody jsou v ustáleném stejnosměrném stavu – obvodové veličiny (napětí a proud) jsou v závislosti na čase konstantní,
- obvody jsou tvořeny ideálními lineárními prvky.

1. Pasivní ideální prvky:

- rezistor (ideální odporník),
- induktor (ideální cívka),
- kapacitor (ideální kondenzátor).


2. Aktivní ideální prvky:

- ideální zdroj napětí,
- ideální zdroj proudu.

Rezistor:

Je takový prvek, v němž dochází pouze k přeměně elektrické energie na tepelnou a jehož jediným a konstantním parametrem je **elektrický odpor**.

Definiční rovnice je Ohmův zákon.

 


Obr.1. Schématická značka a voltampérová charakteristika rezistoru

Induktor:

Je prvek, v němž se akumuluje a vydává jen energie magnetického pole, přičemž nevznikají tepelné ztráty. Jediným a konstantním parametrem je **indukčnost**.

Pro magnetický tok Φ jednoho závitu platí: $\Phi = L \cdot i$, kde L je vlastní indukčnost a i je proud. Z indukčního zákona platí pro napětí: $u = L(di/dt)$.

 


Obr.2. Schématická značka a weberampérová charakteristika induktoru

Kapacitor:

Je prvek, v němž se akumuluje jen energie elektrického pole, přičemž nevznikají tepelné ztráty. Jediným a konstantním parametrem je **kapacita**.



Pro elektrický náboj q platí: $q = C \cdot u$, kde C je kapacita a u je napětí.
Ze zákona zachování elektrického náboje platí pro proud: $i = C(di/dt)$.

 

Obr.3. Schématická značka a coulombvoltová charakteristika kapacitoru

Ideální zdroj napětí:



Je takový zdroj, jehož napětí nezávisí na velikosti odebíraného proudu.

  

Obr.4. Schématická značka a voltampérová charakteristika

Ideální zdroj proudu:




Je takový zdroj, jehož proud nezávisí na odebíraném napětí.

  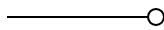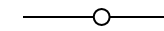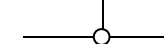


Obr.5. Schématická značka a voltampérová charakteristika

Topologie elektrických obvodů:

Elektrické obvody se zpravidla skládají z většího počtu aktivních a pasivních dvojpólů:


- každý jednotlivý dvojpól je do obvodu zapojen dvěma svorkami – **póly**,
- svorka dvojpólu se nazývá **uzel prvního řádu**, 
- spoj dvou dvojpólů tvoří **uzel druhého řádu**, 
- spoj tří dvojpólů tvoří **uzel třetího řádu** atd., 
- uzly jsou v elektrickém obvodu spojeny **větvemi**,
- libovolný uzavřený okruh v elektrickém obvodu se nazývá **smyčka**.

 

Obr.6. Složitější elektrický obvod

Čárový graf:

Značky dvojpólů jsou vynechány a větve jsou zakresleny jednoduchými čarami spojující příslušné uzly. Zakreslením zvolených směrů proudů vznikne **orientovaný čárový graf**.

 

Obr.7. Čárový graf obvodu a volba smyček

Metody řešení lineárních obvodů:

Řešení (analýza) obvodu spočívá v tom, že pro daný obvod a zadané parametry zdrojů hledáme ostatní obvodové veličiny.

Metody řešení lineárních odporových obvodů můžeme rozdělit na:


- metody postupného zjednodušování obvodu,
- řešení obvodu Kirchhoffovými zákony,
- ostatní metody.

Metoda postupného zjednodušování obvodu:

Metoda je vhodná pro obvody s jedním zdrojem nebo pro skupiny pasivních dvojpólů ve složitějších obvodech. Její podstatou je nahrazování sériových a paralelních skupin pasivních dvojpólů ekvivalentními pasivními dvojpóly podle těchto zásad:

- 1. rezistory v sérii:** je-li několik pasivních dvojpólů zapojeno v sérii, protéká jimi jediný společný proud. Odpor $R = R_1 + R_2 + R_3$.

Obecně je výsledný odpor sériového spojení rezistorů :
$$R = \sum_{x=1}^n R_x$$

 


Obr.8. Rezistory v sérii a ekvivalentní náhradní schéma

Metoda postupného zjednodušování obvodu:

2. **rezistory paralelně:** na rezistorech spojených paralelně je jedno společné napětí U .

Celkový proud se dělí: $I = I_1 + I_2 + I_3 = U \cdot (G_1 + G_2 + G_3) = U \cdot G = U/R$.

Při paralelním spojení rezistorů se sčítají jejich vodivosti: $G = \sum_{x=1}^n G_x$, $\frac{1}{R} = \sum_{x=1}^n \frac{1}{R_x}$

 


Obr.8. Rezistory paralelně a ekvivalentní náhradní schéma

Metoda postupného zjednodušování obvodu:

3. **transfigurace trojúhelníka na hvězdu:** používá se v případech, kdy se vykytují skupiny tří dvojpólů, které nejsou zapojeny ani sériově ani paralelně. Transfigurací se nesmí změnit poměry vně transfigurované oblasti.

$$R_{10} = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b + R_e}, \quad R_{20} = \frac{R_b \cdot R_e}{R_a + R_b + R_e}, \quad R_{30} = \frac{R_a \cdot R_e}{R_a + R_b + R_e}$$

 

Obr.9. Můstkové zapojení a jeho úprava transfigurací

Řešení obvodu Kirchhoffovými zákony:

I KZ: Algebraický součet proudů ve kterémkoliv uzlu se rovná nule, $\sum_{x=1}^n I_x = 0$.

II KZ: Součet svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na rezistorech je v uzavřeném obvodu roven nule,


$$\sum_{x=1}^n U_x = 0.$$

Pro I KZ: $-I_1 - I_2 + I_3 = 0$,

pro II KZ: $R_1 I_1 + R_2 I_2 - U_1 = 0$ (1.smyčka),

$R_2 I_2 + R_3 I_3 - U_2 = 0$ (2.smyčka).

Řešení: soustava tří nezávislých lineárních rovnic.

 

Obr.10. Řešení obvodu Kirchhoffovými zákony

Další metody řešení lineárních obvodů:

- **princip superpozice:** účinek všech zdrojů v lineárním obvodu je roven součtu účinků jednotlivých zdrojů působících samostatně; skutečné proudy ve větvích obvodu jsou dány superpozicí dílčích proudů,
- **metoda uzlových napětí:** na nezávislé uzly obvodu aplikujeme I KZ, přičemž dvojpóly ve větvích s proudy vyjadřujeme uzlovými napětími,
- **metoda smyčkových proudů:** pro smyčkové proudy aplikujeme jen II KZ.

digitální část

Přehled



- 1.1 Digitální systémy
- 1.2 Binární čísla
- 1.3 Převod soustav
- 1.4 Oktalová a hexadecimální čísla
- 1.5 Doplnky
- 1.6 Znaménková binární čísla
- 1.7 Binární kódy
- 1.8 Binární uložení a registry
- 1.9 Binární logika

Digitální systémy a binární čísla

- Digitální počítače
 - Hlavní účel
 - Vědecké, industriální a reklamní aplikace
- Digitální systémy
 - Telefonní spínací ústředny
 - Digitální kamery
 - Elektronické kalkulátory
 - Digitální televizory
- Systém diskrétního zpracování informací
 - Manipulace s diskrétními informacemi
 - Například: $\{1, 2, 3, \dots\}$ a $\{A, B, C, \dots\}$...


Analogový a digitální signál

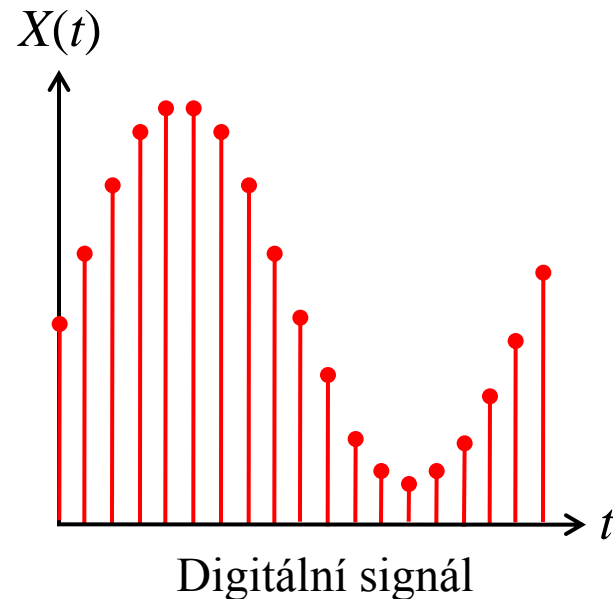 - Analogový systém
 - Fyzické veličiny nebo signály se mohou průběžně měnit v předepsaném rozsahu
- Digitální systémy
 - Fyzické veličiny nebo signály mohou nabývat pouze konkrétních hodnot
 - Mají velkou přesnost



Binární digitální signál

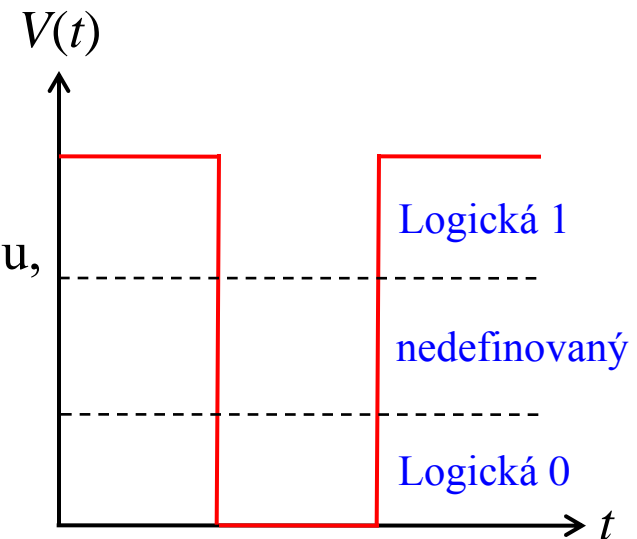
- Informace je reprezentována fyzickou hodnotou
- U digitálních systémů hodnota nabývá konkrétních hodnot
 - Binární soustava je nejpoužívanější
- Binární hodnoty jsou reprezentovány:
 - Logickou 0 a 1
 - Slovy (symboly) True (T) a False (F)
 - Slovy (symboly) High (H) a Low (L)
 - A slovy On nebo Off
- Binární hodnoty jsou reprezentovány hodnotou, nebo rozsahem fyzické veličiny.



Binární digitální signál

Decimální numerický systém

 - Základ (nebo také radix)
 - 10 číslic { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
- Pozice
 - Celá čísla nebo zlomky
- Váhy
 - Váha = $(\text{základ})^{\text{pozice}}$
- Důležitost
 - Součet “číslice x váha”
- Formální notace:



$$d_2 * B^2 + d_1 * B^1 + d_0 * B^0 + d_{-1} * B^{-1} + d_{-2} * B^{-2}$$

$$(512.74)_{10}$$

Oktalový numerický systém

- Základ = 8
 - 8 číslic { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }
- Váhy
 - Váha = $(\text{základ})^{\text{pozice}}$
- Důležitost
 - Součet “číslice x váha”
- Formální notace:

64	8	1		1/8	1/64
5	1	2	•	7	4
2	1	0		-1	-2

$$5 * 8^2 + 1 * 8^1 + 2 * 8^0 + 7 * 8^{-1} + 4 * 8^{-2}$$
$$=(330.9375)_{10}$$
$$(512.74)_8$$

Binární numerický systém

- Základ = 2
 - 2 číslice { 0, 1 }, zvané “*bity*”
- Váhy
 - Váha = (základ)^{pozice}
- Důležitost
 - Součet “*bitu x váhy*”
- Formální notace:
- Skupina bitů: 8 bitů = *Byte*

4	2	1		1/2	1/4
1	0	1	•	0	1
2	1	0		-1	-2

$$1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$
$$= (5.25)_{10}$$
$$(101.01)_2$$

1 0 1 1

1 1 0 0 0 1 0 1

Hexadecimální numerický systém

- Základ = 16
 - 16 číslic { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F }


- Váhy

- Váha = $(\text{základ})^{\text{pozice}}$

- Důležitost

- Součet “číslic x váha”

- Formální notace:

 

$$1 * 16^2 + 14 * 16^1 + 5 * 16^0 + 7 * 16^{-1} + 10 * 16^{-2}$$

$$=(485.4765625)_{10}$$

$$(1E5.7A)_{16}$$

n	2^n
0	$2^0=1$
1	$2^1=2$
2	$2^2=4$
3	$2^3=8$
4	$2^4=16$
5	$2^5=32$
6	$2^6=64$
7	$2^7=128$



n	2^n
8	$2^8=256$
9	$2^9=512$
10	$2^{10}=1024$
11	$2^{11}=2048$
12	$2^{12}=4096$
20	$2^{20}=1M$
30	$2^{30}=1G$
40	$2^{40}=1T$

Kilo

Mega

Giga


Tera


Sčítání

- Decimální sčítání

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad \quad \leftarrow \text{Carry} \\ \quad 5 \quad 5 \\ + \quad 5 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$= 10 \geq \text{základ}$
 \rightarrow Odečti základ

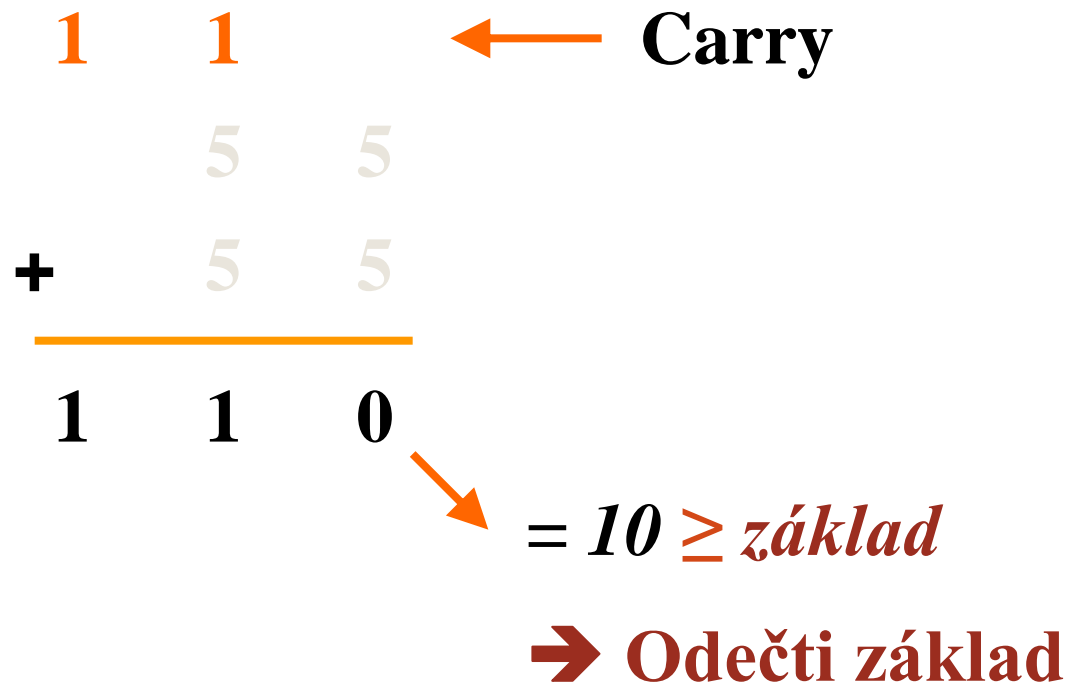The diagram illustrates a step in decimal addition. It shows two numbers, 55 and 55, being added together. The sum of the units digits is 10, which is greater than or equal to the base (10). This is indicated by an orange arrow pointing from the '0' in the result to the text '= 10 ≥ základ'. Below this, a red arrow points to the text '→ Odečti základ', indicating that the base must be subtracted from the sum to find the correct digit for the units place. The carry of 1 is shown in orange above the tens place, with an arrow pointing left towards the word 'Carry'. The final result shown is 110.

 


Binární odčítání

- Zapůjčit si základ když je třeba

		1		2				= (10) ₂
	0	2	2	0	0	2		
	1	0	0	1	1	0	1	= 77
-			1	0	1	1	1	= 23
<hr/>								
	0	1	1	0	1	1	0	= 54

Převody soustav (numerických systémů)

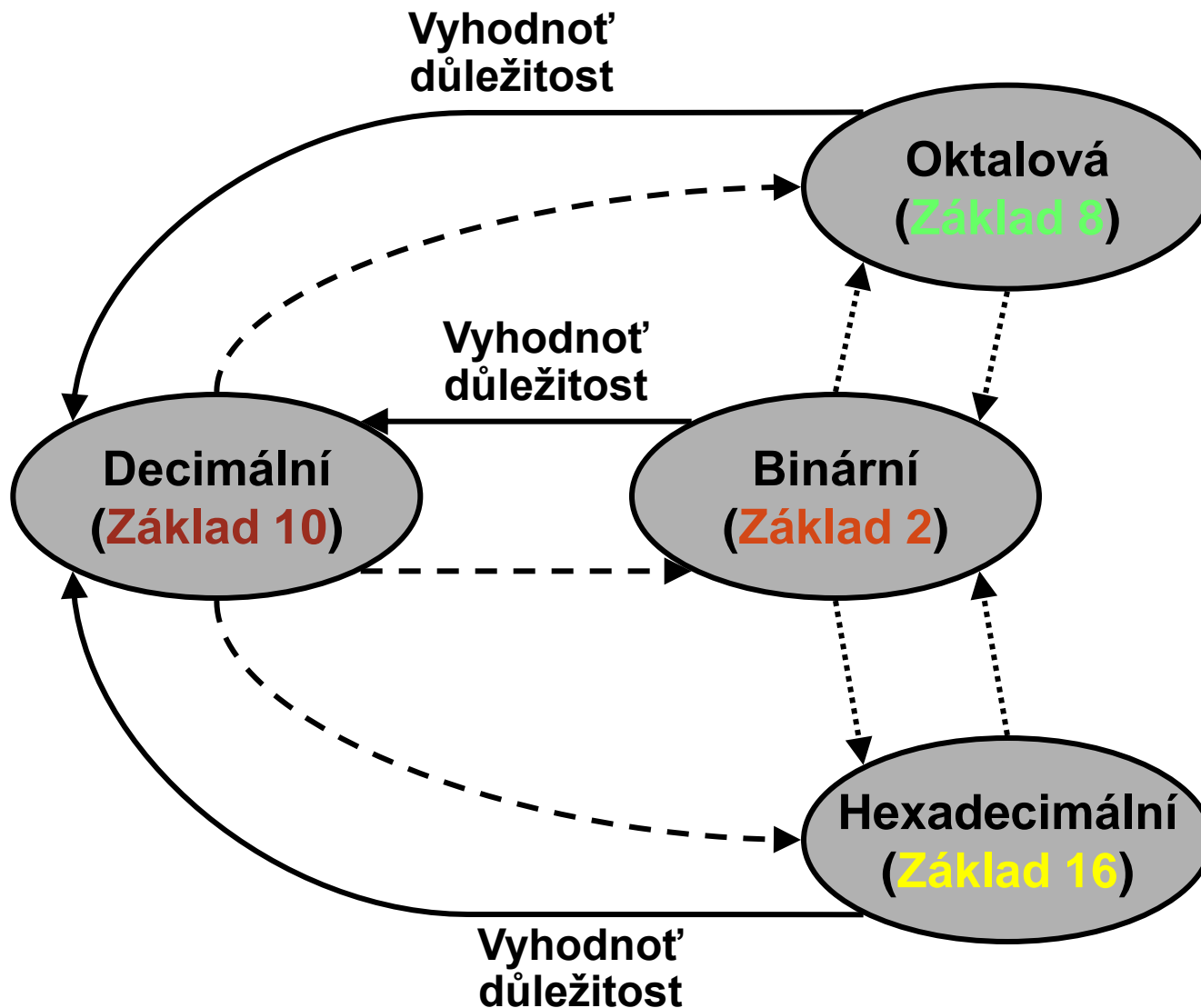

Z decimální (celé číslo) do binární soustavy

- Vyděl číslo základem (=2)
- Zapišeme zbytek
- Vezmeme si pozůstatek a opakujeme krok

Příklad: $(13)_{10}$

	Podíl	Zbytek	Výsledná hodnota
$13 / 2 =$	6	1	$a_0 = 1$
$6 / 2 =$	3	0	$a_1 = 0$
$3 / 2 =$	1	1	$a_2 = 1$
$1 / 2 =$	0	1	$a_3 = 1$

Výsledek: $(13)_{10} = (a_3 a_2 a_1 a_0)_2 = (1101)_2$

Z decimální (celé číslo) do binární soustavy

- Vynásobíme číslo základem (=2)
- Vezmeme celé číslo (buď 0 nebo 1) jako koeficient
- Vezmeme výsledný zlomek a opakujeme

Příklad: $(0.625)_{10}$

		Celé číslo	Zlomek	Výsledná hodnota
0.625	$* 2 =$	1	$. 25$	$a_{-1} = 1$
0.25	$* 2 =$	0	$. 5$	$a_{-2} = 0$
0.5	$* 2 =$	1	$. 0$	$a_{-3} = 1$

Výsledek: $(0.625)_{10} = (0.a_{-1} a_{-2} a_{-3})_2 = (0.101)_2$

Z decimální do osmičkové soustavy

Příklad: $(175)_{10}$

	Podíl	Zbytek	Výsledná hodnota
$175 / 8 =$	21	7	$a_0 = 7$
$21 / 8 =$	2	5	$a_1 = 5$
$2 / 8 =$	0	2	$a_2 = 2$

Výsledek: $(175)_{10} = (a_2 a_1 a_0)_8 = (257)_8$

Příklad: $(0.3125)_{10}$


	Celé číslo	Zlomek	Výsledná hodnota
$0.3125 * 8 =$	2	5	$a_{-1} = 2$
$0.5 * 8 =$	4	0	$a_{-2} = 4$

Výsledek: $(0.3125)_{10} = (0.a_{-1} a_{-2} a_{-3})_8 = (0.24)_8$

Z binární do oktalové soustavy

- $8 = 2^3$
- Každá skupina tří bitů reprezentuje oktalové číslo

Příklad:

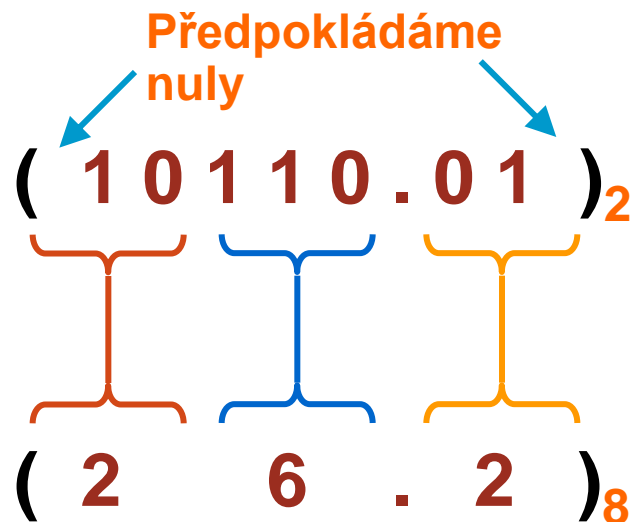


Octalová	Binární
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Funguje **oběma** směry (*Z binární do oktalové a naopak*)

Z binární do hexadecimální soustavy

- $16 = 2^4$
- Každá skupina čtyř bitů reprezentuje jednu hexadecimální hodnotu

Příklad:

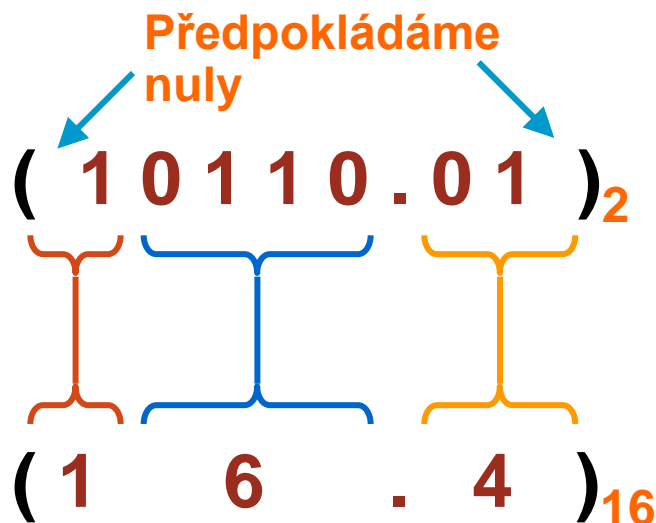


Hexadec.	Binární
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Funguje opět **oběma** směry

Z oktálové do hexadecimální soustavy

- Nejdříve převod do binární soustavy

 

Funguje opět **oběma** směry

Decimální	Binární	Oktalová	Hexadec.
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1.5 Doplnky

- Jsou dva typy doplňků pro každou soustavu- r
- **Doplňek - $(r-1)$**
 - Danému číslu N o základu r obsahující n číslic, $(r-1)$ *doplňek čísla N* je definován jako:

$$(r^n - 1) - N$$

- **Příklad pro 6-místné decimální číslo:**
 - $(r^n - 1) - N = (10^6 - 1) - N = 999999 - N$
 - 546700 je $999999 - 546700 = 453299$
- **Příklad pro 7-místné decimální číslo:**
 - $(r^n - 1) - N = (2^7 - 1) - N = 1111111 - N$
 - 1011000 je $1111111 - 1011000 = 0100111$

1.6 Znaménková binární čísla

- K reprezentaci negativních čísel potřebujeme notaci pro negativní hodnoty
- Nejobvyklejší způsob je umístění znaménka na první pozici zleva
- Je domluveno, že když tzv. **sign bit 0 je pro pozitivní a 1 pro negativní.**

decimální	2. doplňěk	1. doplňěk	znaménková hodnota
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	—	1111	1000
-1	1111	1110	1001
-2	1110	1101	1010
-3	1101	1100	1011
-4	1100	1011	1100
-5	1011	1010	1101
-6	1010	1001	1110
-7	1001	1000	1111
-8	1000	—	—

Znaménková binární čísla

- Aritmetický součet
 - Součet dvou čísel se řídí pravidly normální aritmetiky. Pokud jsou znaménka stejná, sečteme tyto hodnoty a přiřadíme toto znaménko. Pokud jsou rozdílná, odečteme od sebe hodnoty a zapíšeme znaménko převahující hodnoty.

- Příklad:

+ 6	00000110	- 6	11111010
<u>+13</u>	<u>00001101</u>	<u>+13</u>	<u>00001101</u>
+ 19	00010011	+ 7	00000111
+ 6	00000110	- 6	11111010
<u>-13</u>	<u>11110011</u>	<u>-13</u>	<u>11110011</u>
- 7	11111001	- 19	11101101

Znaménková binární čísla

- Aritmetické odčítání
 - Formou 2. doplňku:

1. Vezmeme druhý doplněk menšitele (včetně sign bitu) a přičteme ho k menšenci (včetně sign bitu).
2. Carry bit vypustíme.



$$(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B)$$

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B)$$

- Příklad:

$$(-6) - (-13) \quad \longrightarrow \quad (11111010 - 11110011)$$

$$\quad \longrightarrow \quad (11111010 + 00001101)$$

$$\quad \longrightarrow \quad 00000111 (+7)$$

1.7 Birnání kódy

- BCD kód
 - Číslo s k decimálními číslicemi bude potřebovat 4k bitů v BCD.
 - Decimálně 396 je reprezentováno v BCD 12-cti bity jako 0011 1001 0110, kde každá skupina bitů reprezentuje jednu decimální číslici.
 - Decimální číslo v BCD je stejné jako jeho ekvivalent v binární soustavě pokud je v rozsahu 0-9.
 - Binární kombinace 1010 k 1111 nemá smysl v BCD.

Table 1.4
Binary-Coded Decimal (BCD)

Decimal Symbol	BCD Digit
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Binární kódy

- Příklad:
 - Decimální číslo 185 a jeho hodnota v BCD a dvojkové soustavě:

➔ $(185)_{10} = (0001\ 1000\ 0101)_{\text{BCD}} = (10111001)_2$

- BCD sčítání

4	0100	4	0100	8	1000
<u>+5</u>	<u>+0101</u>	<u>+8</u>	<u>+1000</u>	<u>+9</u>	<u>+1001</u>
9	1001	12	1100	17	10001
			<u>+0110</u>		<u>+0110</u>
			10010		10111

Binární kódy

- Příklad:
 - Součet $184 + 576 = 760$ v BCD:

BCD	1	1		
	0001	1000	0100	184
	<u>+0101</u>	<u>0111</u>	<u>0110</u>	+576
Binární součet	0111	10000	1010	
+6	_____	<u>0110</u>	<u>0110</u>	_____
Součet BCD	0111	0110	0000	760

- $(+375) + (-240) = +135$

0	375
<u>+9</u>	<u>760</u>
0	135

Binární kódy

- (ASCII) tabulka znaků

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	space	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1 XON	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3 XOFF	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	del

Binární kódy

- Error-Detecting kód
 - **Redundance** (nadbytečná informace), ve formě bitu navíc, může být vložena do binárního kódu pro detekci erroru.
 - Jednoduchá forma redundance je **parita**, bit navíc přiložený do kódu k označení sudého a lichého čísla.
 - Kód má **sudou paritu** pokud číslo v kódu je sudé
 - Kód má **lichou paritu** pokud číslo v kódu je liché
 - Příklad:

Zpráva A: 10001001**1** (sudá parita)

Zpráva B: 10001001**0** (lichá parita)


1.8 Binární uložště a registry

- Registry
 - Binární buňka je zařízení schopné uchovat vždy jeden stav ze dvou.
 - Registr je skupina těchto buňek. Registru o n -binárních jednotech může uchovat informaci o velikosti n -bitů.

n buňek  2^n možných stavů

- Binární buňka
 - Dva stabilní stavy
 - Skladuje jeden bit informace
- Registr
 - Skupina binárních buňek
- Přenos registrů
 - Přenos informací z jednoho registru do druhého

Příklad digitálního počítače

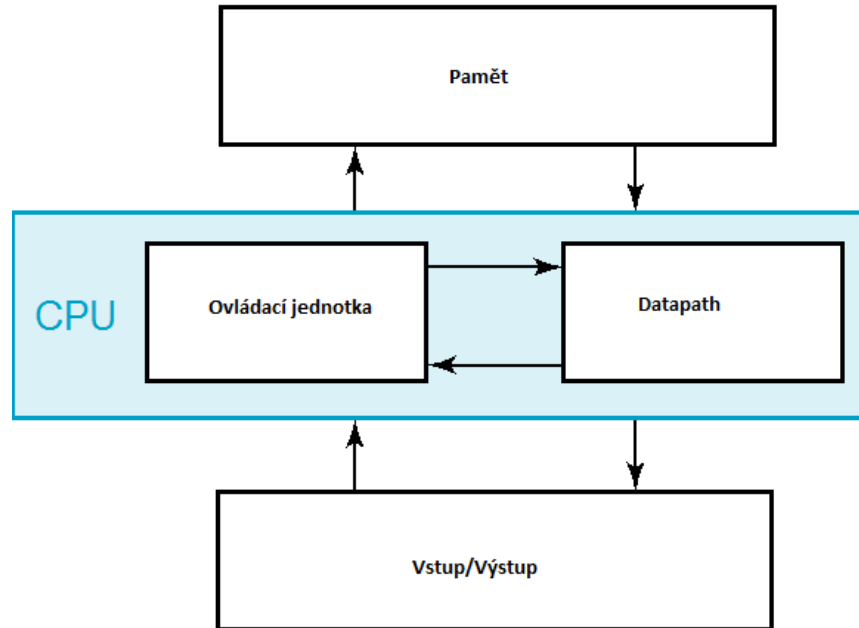


Vstup: Klávesnice,
myš, modem,
mikrofón

Výstup: CRT,
LCD, modem,
reproduktory

Synchronní nebo
Asynchronní?

Přenos informací

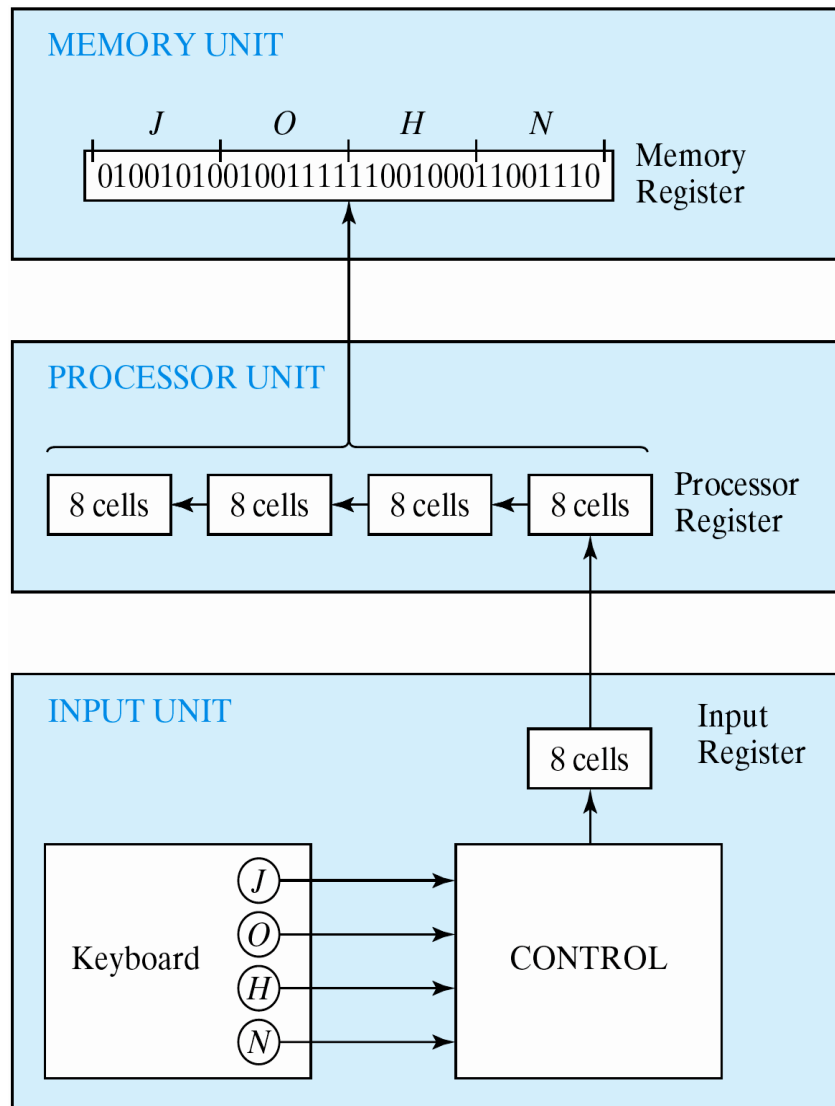

1.9 Binární logika

- Definice binární logiky
 - Binární logika se skládá z binárních proměných a setu binárních operací.
 - Proměné jsou označeny písmeny abecedy, jako A , B , C , x , y , z , atd., každá proměná může nabývat pouze dvou hodnot: 1 a 0,
 - Jsou tři základní logické operace: AND, OR, a NOT.


Binární logika

- Pravdivostní tabulky, Booleanovský tvar a logická hradla

AND

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$z = x \cdot y = x y$$

 

OR

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


$$z = x + y$$





NOT

x	z
0	1
1	0

$$z = \bar{x} = x'$$


 


Spínací obvody

 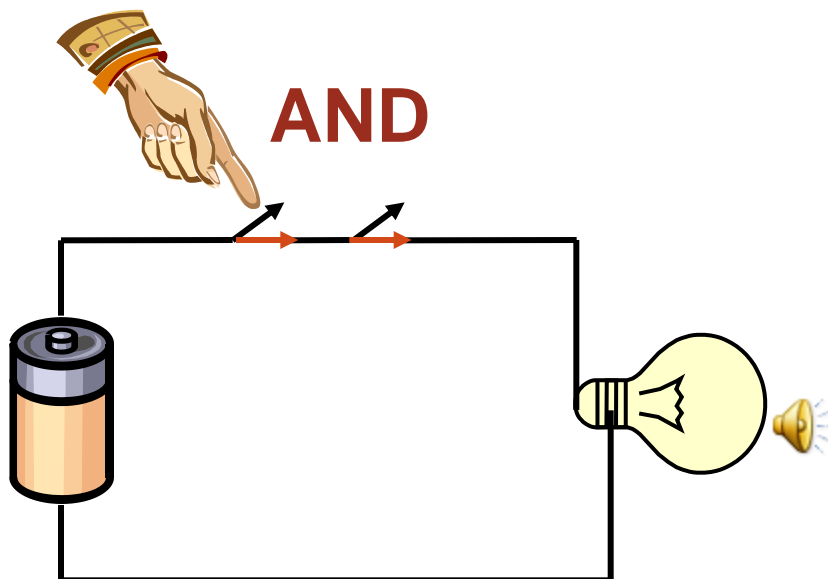

Binární logika

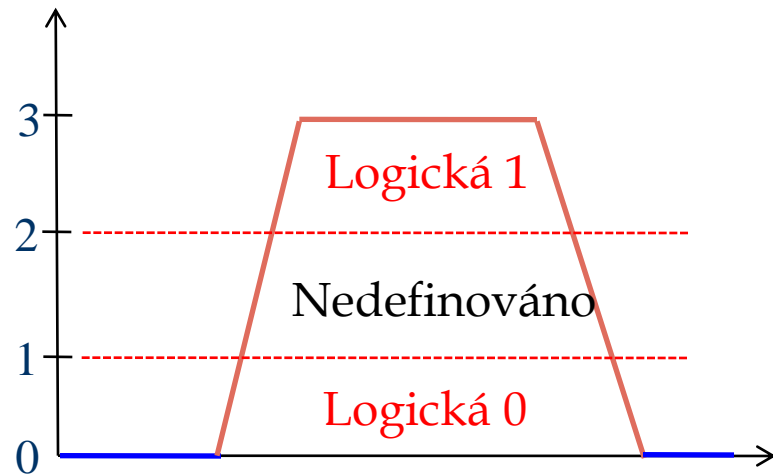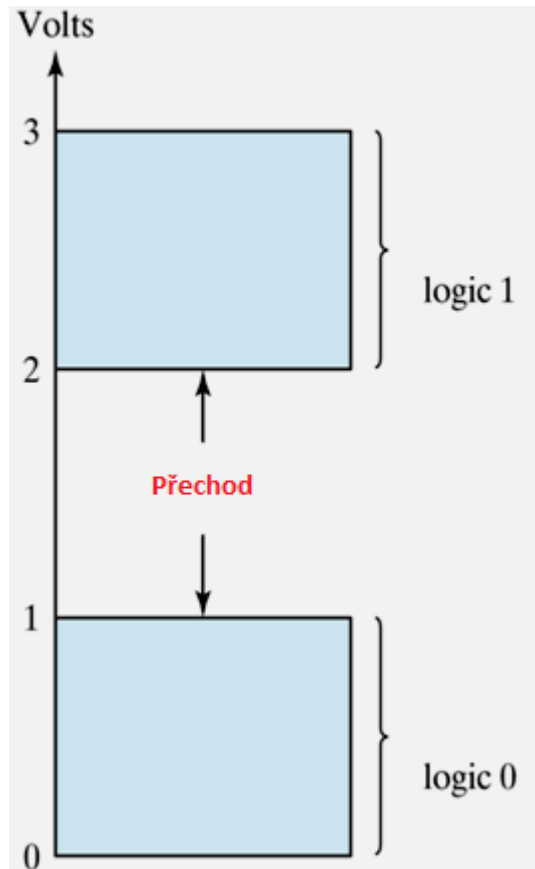
- Logická hradla
 - Příklad logických signálů




Binární logika

- Logická hradla

 
- Grafické značení vstupů a výstupů logických hradel:




(a) Two-input AND gate

 

(b) Two-input OR gate

 


(c) NOT gate or inverter

 


Binární logika

 - Logická hradla
 - Grafické značení vstupů a výstupů logických hradel:



(a) Three-input AND gate

 

(b) Four-input OR gate

Minimalizace

- **Minimalizace** odkazuje na rozvržení úkolů pro nalezení optimální implementace booleanovských funkcí.
- Optimální implementace můžeme dosáhnout hned několika způsoby

Minimalizace pomocí mapy

- Karnaughova mapa
 - Jednoduchá procedura
 - Může mít grafickou formu pravdivostní tabulky
 - Nepraktická pro velké složité obvody
- Je to diagram tvořený čtverci
 - Každý čtverec reprezentuje jeden minterm

Minimalizace mapy s třemi proměnnými

- Mapa s třemi proměnnými
 - osm mintermů
 - Jakékoliv přilehlé čtverce liší alespoň jednou
 - m_5 a m_7 může být zjednodušeno
 - $m_5 + m_7 = xy'z + xyz = xz(y' + y) = xz$

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

(a)

		y			
	yz	00	01	11	10
x	0	m_0 $x'y'z'$	m_1 $x'y'z$	m_3 $x'yz$	m_2 $x'yz'$
x	1	m_4 $xy'z'$	m_5 $xy'z$	m_7 xyz	m_6 xyz'
		z			

(b)

Minimalizace mapy s třemi proměnnými

- m_0 a m_2 (m_4 and m_6) jsou přilehlé
- $m_0 + m_2 = x'y'z' + x'yz' = x'z' (y' + y) = x'z'$
- $m_4 + m_6 = xy'z' + xyz' = xz' (y' + y) = xz'$

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

(a)


		y			
		00	01	11	10
x	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
		z			

(b)

Fig. 3-3 Three-variable Map

Minimalizace příklad 1

 
- Zjednodušte funkci $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5)$
 - $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$



$$F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$$

Minimalizace příklad 2

 - Zjednodušte $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$
 - $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$



Note: $xy'z' + xyz' = xz'$

$$F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$$

Čtyři přilehlé čtverce

- Čtyři přilehlé čtverce 2, 4, and 8 squares
 - $m_0+m_2+m_4+m_6 = x'y'z'+x'yz'+xy'z'+xyz' = x'z'(y'+y) + xz'(y'+y) = x'z' + xz' = z'$
 - $m_1+m_3+m_5+m_7 = x'y'z+x'y'z'+xy'z+xyz = x'z(y'+y) + xz(y'+y) = x'z + xz = z$

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

(a)


		y			
	xz			11	10
x	0	00	01	11	10
	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
x	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'
		z			

(b)

Minimalizace příklad 3

Zjednodušte $F(x, y, z) = S(0, 2, 4, 5, 6)$

 - $F(x, y, z) = S(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$




Note: $y'z' + yz' = z'$

$$F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$$

Minimalizace příklad 4

 - Necht' $F = A'C + A'B + AB'C + BC$
 - Vyjádři součtem mintermů.
 - Najdi optimální tvar.
 - $F(A, B, C) = S(1, 2, 3, 5, 7) = C + A'B$



$$A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$$

Minimalizace mapy se čtyřmi proměnnými

- 16 mintermů
- Kombinace 2, 4, 8, a 16 přilehlých čtverců

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}


(a)

		yz		y	
		00	01	11	10
wx	00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
	01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
	11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
	10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$

(b)

Minimalizace příklad 5

 - Zjednodušte $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$




Note: $w' y' z' + w' y z' = w' z'$
 $x y' z' + x y z' = x z'$

$$F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14) = y' + w' z' + x z'$$

Minimalizace příklad 6

 - Zjednodušte $F = A'B'C' + B'CD' + A'B'C'D' + AB'C'$



Note: $A'B'C'D' + A'B'CD' = A'B'D'$
 $AB'C'D' + AB'CD' = AB'D'$
 $A'B'D' + AB'D' = B'D'$
 $A'B'C' + AB'C' = B'C'$

$$A'B'C' + B'CD' + A'B'C'D' + AB'C' = B'D' + B'C' + A'CD'$$

Minimalizace mapy s pěti proměnnými

- Mapa s více jak čtyřmi proměnnými se stává komplikovanou

$A = 0$

		DE		D	
		00	01	11	10
BC	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
B	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

E

$A = 1$

		DE		D	
		00	01	11	10
BC	00	16	17	19	18
	01	20	21	23	22
B	11	28	29	31	30
	10	24	25	27	26

E

Minimalizace příklad 7

- Zjednodušte $F = S(0, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31)$


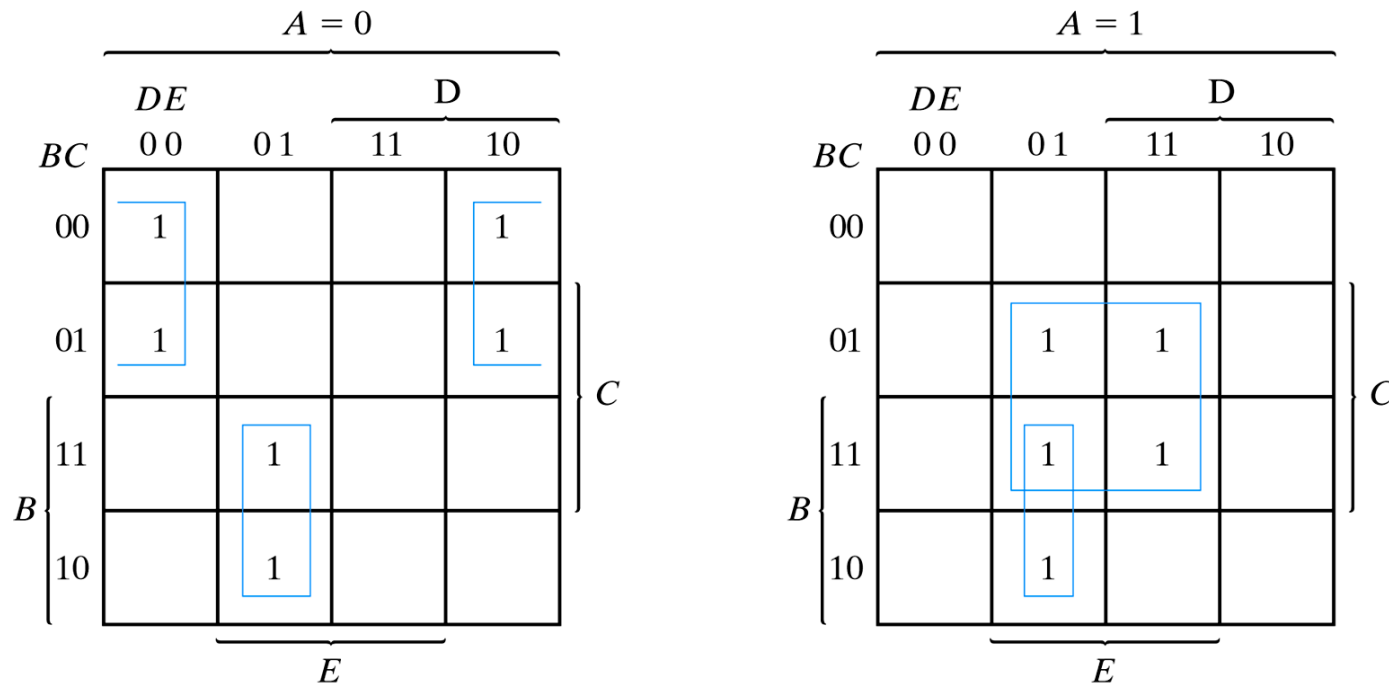


Fig. 3-13 Map for Example 3-7; $F = A'B'E' + BD'E + ACE$

 

$$F = A'B'E' + BD'E + ACE$$

Minimalizace příklad 7 (pokračování)



$$F = A'B'E' + BD'E + ACE$$

Produkt součtu zjednodušení

- Přístup#1
 - Zjednodušené F' ve formě součtu
 - Aplikujte DeMorganovy zákony $F = (F')'$
 - F' : součet produktu $\rightarrow F$: produkt sum
- Přístup #2: dualita
 - Kombinace maxtermů (bývaly to mintermy)
 - $M_0 M_1 = (A+B+C+D)(A+B+C+D') = (A+B+C) + (DD') = A+B+C$

<u>AB</u>	<u>00</u>	<u>01</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
<u>00</u>	M_0	M_1	M_3	M_2
<u>01</u>	M_4	M_5	M_7	M_6
<u>11</u>	M_{12}	M_{13}	M_{15}	M_{14}
<u>10</u>	M_8	M_9	M_{11}	M_{10}

Minimalizace příklad 8

Zjednodušte $F = S(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$ into (a) sum-of-products form, and (b) product-of-sums form:

		C			
		CD	00	01	11
A	AB	00	01	11	10
	m_0	m_1	m_3	m_2	
	00	1	1	0	1
	m_4	m_5	m_7	m_6	
01	0	1	0	0	
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}		
11	0	0	0	0	
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}		
10	1	1	0	1	
		D			

Diagram annotations: $BC'D'$ points to m_4 , BCD' points to m_3 , B groups rows m_4, m_5, m_6, m_7 , AB points to m_{11} .

a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) = B'D' + B'C' + A'C'D$

b) $F' = AB + CD + BD'$


» Aplikujte DeMorganovy zákony;
 $F = (A'+B')(C'+D')(B'+D)$

Note: $BC'D' + BCD' = BD'$

$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) = B'D' + B'C' + A'C'D$


Minimalizace příklad 8 (pokračování)

- Implementace hradel pro funkci

 

(a) $F = B'D' + B'C' + A'C'D$

Forma součtu produktů

 

(b) $F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$

Forma produktu součtů

Procedura součtu mintermů

- Funkce z uvedené pravdivostní tabulky

- V součtu mintermů:

$$F(x, y, z) = \sum (1, 3, 4, 6)$$

- V součtu maxtermů:

$$F(x, y, z) = \Pi(0, 2, 5, 7)$$

- Vzetí doplňku F'

$$F(x, y, z) = (x' + z')(x + z)$$

Table 3.2

Truth Table of Function F

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Procedura součtu mintermů


- Předpokládejme funkci vzatou z uvedené mapy

- Kombinace jednotek:

$$F(x, y, z) = x'z + xz'$$

- Kombinace nul:

$$F(x, y, z) = xz + x'z'$$

 

Minimalizace příklad 9 (pokračování)

- $F = yz + w'x'$; $F = yz + w'z$
- $F = S(0, 1, 2, 3, 7, 11, 15)$; $F = S(1, 3, 5, 7, 11, 15)$
- Oba tvary jsou akceptovatelné

		y			
		00	01	11	10
wx	yz	00	01	11	10
	00	m_0 X	m_1 1	m_3 1	m_2 X
	01	m_4 0	m_5 X	m_7 1	m_6 0
	11	m_{12} 0	m_{13} 0	m_{15} 1	m_{14} 0
10	m_8 0	m_9 0	m_{11} 1	m_{10} 0	
w		z			
		x			




(a) $F = yz + w'x'$

		y			
		00	01	11	10
wx	yz	00	01	11	10
	00	m_0 X	m_1 1	m_3 1	m_2 X
	01	m_4 0	m_5 X	m_7 1	m_6 0
	11	m_{12} 0	m_{13} 0	m_{15} 1	m_{14} 0
10	m_8 0	m_9 0	m_{11} 1	m_{10} 0	
w		z			
		x			

   (b) $F = yz + w'z$


Implementace NANDu a NORu

- NAND je univerzální hradlo
 - Pomocí něj jsme schopni vytvořit jakýkoliv systém




Hradlo NAND

- Dva grafické symboly pro NAND

 




(a) AND-invert

 

(b) Invert-OR


Příklad implementace hradel 1

   - Example 3-10: implement $F(x, y, z) = F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 7)$
➔ $F(x, y, z) = xy' + x'y + z$




Mnohovrstvé NAND obvody

 - Implementace booleanovské funkce
 - AND-OR logika \rightarrow NAND-NAND logika
 - AND \rightarrow AND + invertor
 - OR: invertor + OR = NAND




(a) AND-OR gates

 


(b) NAND gates

Implementace NAND

 




(a) AND-OR gates

 

   
(b) NAND gates

Implementace NOR


- Hradlo NOR je stejně jako NAND také univerzální



Dva grafické symboly pro hradlo NOR

 


(a) OR-invert

 


(b) Invert-AND

Příklad: $F = (A + B)(C + D)E$

 

Příklad implementace 2

Příklad: $F = (AB' + A'B)(C + D')$

 

$F = (AB' + A'B)(C + D')$ s NOR hradly

Dvouvrstvé implementace


- Zapojevací logika
 - Zapojení mezi výstupem a dvěma hradly
 - Otevřený collector TTL NAND hradel: zapojovací-AND logika
 - NOR výstup ECL hradel: zapojovací-OR logika

$$F = (AB)' \cdot (CD)' = (AB + CD)' = (A' + B')(C' + D')$$

$$F = (A + B)' + (C + D)' = [(A + B)(C + D)]'$$


AND-OR-INVERT funkce

OR-AND-INVERT funkce

 

(a) Wired-AND in open-collector
TTL NAND gates.

(AND-OR-INVERT)

 

(b) Wired-OR in ECL gates


(OR-AND-INVERT)

Ne-degenerované formy


- 16 možných kombinací dvouvrstvé formy
 - Osm z nich: degenerovaná forma = jediná operace
 - AND-AND, AND-NAND, OR-OR, OR-NOR, NAND-OR, NAND-NOR, NOR-AND, NOR-NAND.
 - Osm ne-degenerovaných forem
 - AND-OR, OR-AND, NAND-NAND, NOR-NOR, NOR-OR, NAND-AND, OR-NAND, AND-NOR.
 - AND-OR a NAND-NAND = suma produktů.
 - OR-AND a NOR-NOR = produkt sum.
 - NOR-OR, NAND-AND, OR-NAND, AND-NOR = ?

AND-OR-INVERTOR implementace

 
- AND-OR-INVERTOR (AOI) implementace
 - NAND-AND = AND-NOR = AOI
 - $F = (AB + CD + E)'$
 - $F' = AB + CD + E$



(a) AND-NOR

 

(b) AND-NOR

 


(c) NAND-AND


$$F = (AB + CD + E)'$$

OR-AND-INVERTOR implementace

 
- OR-AND-INVERT (OAI) implementace
 - OR-NAND = NOR-OR = OAI
 - $F = ((A+B)(C+D)E)'$
 - $F' = (A+B)(C+D)E$



(a) OR-NAND

 

(b) OR-NAND

 

(c) NOR-OR

$$F = ((A+B)(C+D)E)'$$


Exclusive-OR funkce

- Exclusive-OR (XOR)
 - $x \oplus y = xy' + x'y$
- Exclusive-NOR (XNOR)
 - $(x \oplus y)' = xy + x'y'$
- Nějaké identity
 - $x \oplus 0 = x$
 - $x \oplus 1 = x'$
 - $x \oplus x = 0$
 - $x \oplus x' = 1$
 - $x \oplus y' = (x \oplus y)'$
 - $x' \oplus y = (x \oplus y)'$
- Komutativní a asociativní
 - $A \oplus B = B \oplus A$
 - $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$


Exclusive-OR implementace

- Implementace

 - $(x'+y')x + (x'+y)y = xy'+x'y = x \oplus y$




(a) With AND-OR-NOT gates

 


(b) With NAND gates

XOR a XNOR

- Logický diagram a sudé a liché funkce

 

(a) 3-input odd function

 

(b) 3-input even function

XOR funkce se čtyřmi proměnnými

- XOR funkce se čtyřmi proměnnými
- $A \oplus B \oplus C \oplus D = (AB' + A'B) \oplus (CD' + C'D) = (AB' + A'B)(CD + C'D') + (AB + A'B')(CD' + C'D)$

		C			
		00	01	11	10
A	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

The table shows the truth table for the odd function $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$. The rows are grouped by A and the columns by CD. The values in the cells are:

- Row 00: m_0 (empty), m_1 (1), m_3 (empty), m_2 (1)
- Row 01: m_4 (1), m_5 (empty), m_7 (1), m_6 (empty)
- Row 11: m_{12} (empty), m_{13} (1), m_{15} (empty), m_{14} (1)
- Row 10: m_8 (1), m_9 (empty), m_{11} (1), m_{10} (empty)

(a) Odd function $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

		C			
		00	01	11	10
A	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

The table shows the truth table for the even function $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$. The rows are grouped by A and the columns by CD. The values in the cells are:


- Row 00: m_0 (1), m_1 (empty), m_3 (1), m_2 (empty)
- Row 01: m_4 (empty), m_5 (1), m_7 (empty), m_6 (1)
- Row 11: m_{12} (1), m_{13} (empty), m_{15} (1), m_{14} (empty)
- Row 10: m_8 (empty), m_9 (1), m_{11} (empty), m_{10} (1)

(b) Even function $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$

Jazyk popisující hardware (HDL)


- Popisuje návrh obvodu v textové formě
 - Struktura hardwaru
 - Funkce/chování
 - Časování
- VHDL and Verilog HDL

Top-down návrh

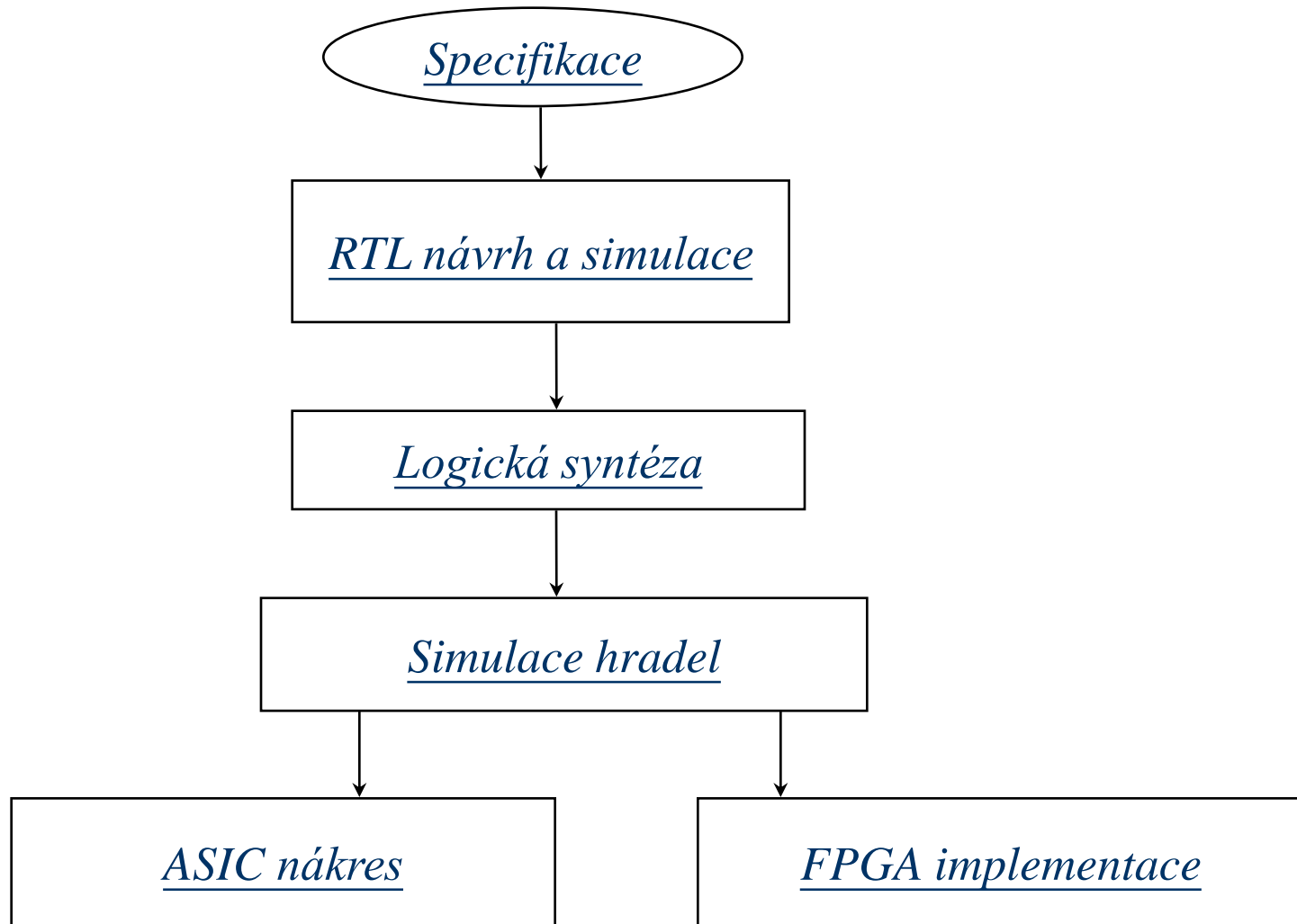

Deklarace modulu

 - Příklady klíčových slov:
modul, end-modul, výstup, vstup, propojení and, or,
a not



HDL příklad 1


- HDL popis pro obvod

HDL Example 3.1 (Combinational logic modeled with primitives)

// Verilog model of circuit of Figure 3.37. IEEE 1364–1995 Syntax

```
module Simple_Circuit (A, B, C, D, E);  
output      D, E;  
input      A, B, C;  
wire      w1;  
  
and        G1 (w1, A, B); // Optional gate instance name  
not       G2 (E, C);  
or        G3 (D, w1, E);  
endmodule
```

Simulace výstupu pro HDL

 

Booleanovské vyjádření

- Booleanovské vyjádření obvodu

```
assign D = (A & B) | ~C;
```

- Booleanovské vyjádření:

$$E = A + BC + B'D$$

$$F = B'C + BC'D'$$

Kombinační obvody




Když se **vstup** změní, **výstup** se může změnit se zpožděním

Kombinační obvody


- Analýza

 - Pro daný obvod nalezněte jeho *funkci*
- Funkce může být vyjádřena jako:
 - Booleanovská funkce
 - Pravdivostní tabulka




- Návrh

 - Pro požadovanou funkci, navrhnete její *obvod*
- Funkce může být vyjádřena jako:
 - Booleanovská funkce
 - Pravdivostní tabulka




Procedura analýzy

- Metoda booleanovského vyjádření

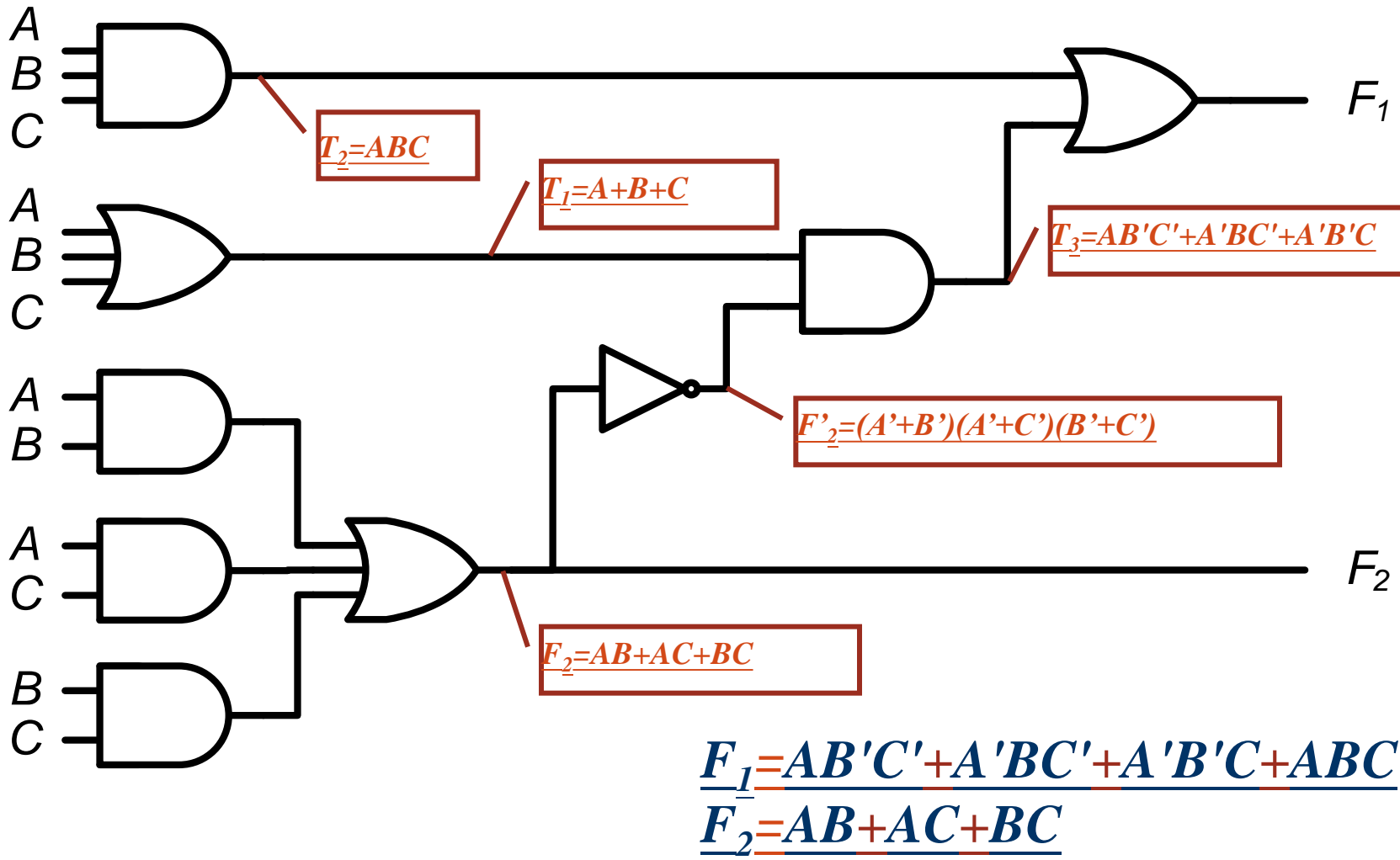


Procedura analýzy

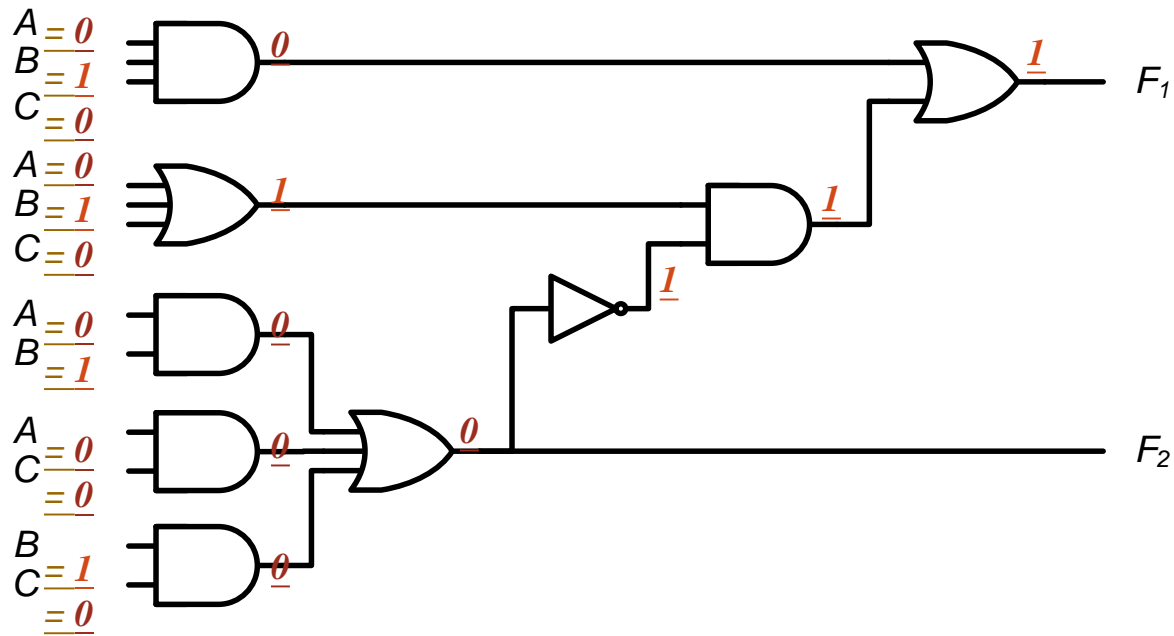


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i> ₁	<i>F</i> ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0

Procedura analýzy

 


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i> ₁	<i>F</i> ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1

Procedura analýzy

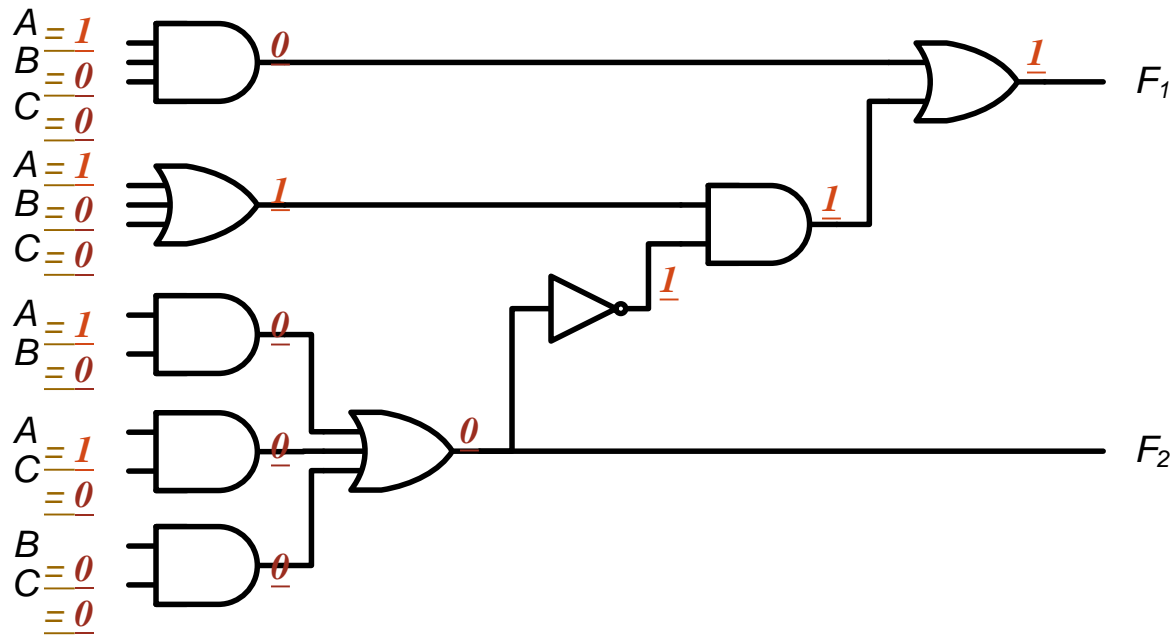


A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

Procedura analýzy

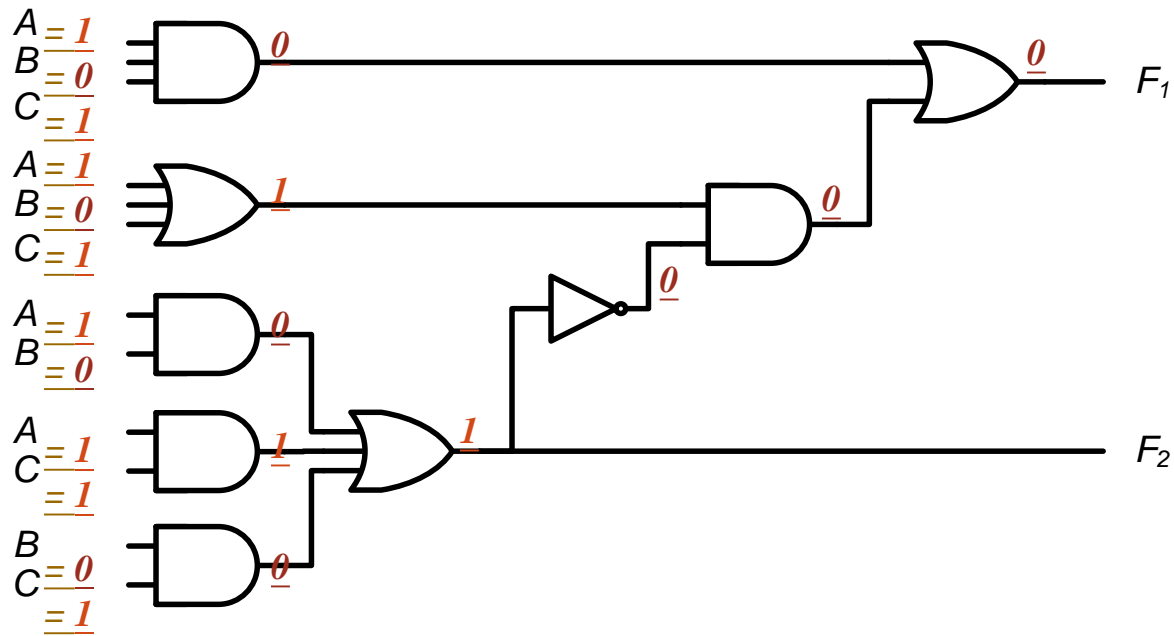


A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1

Procedura analýzy

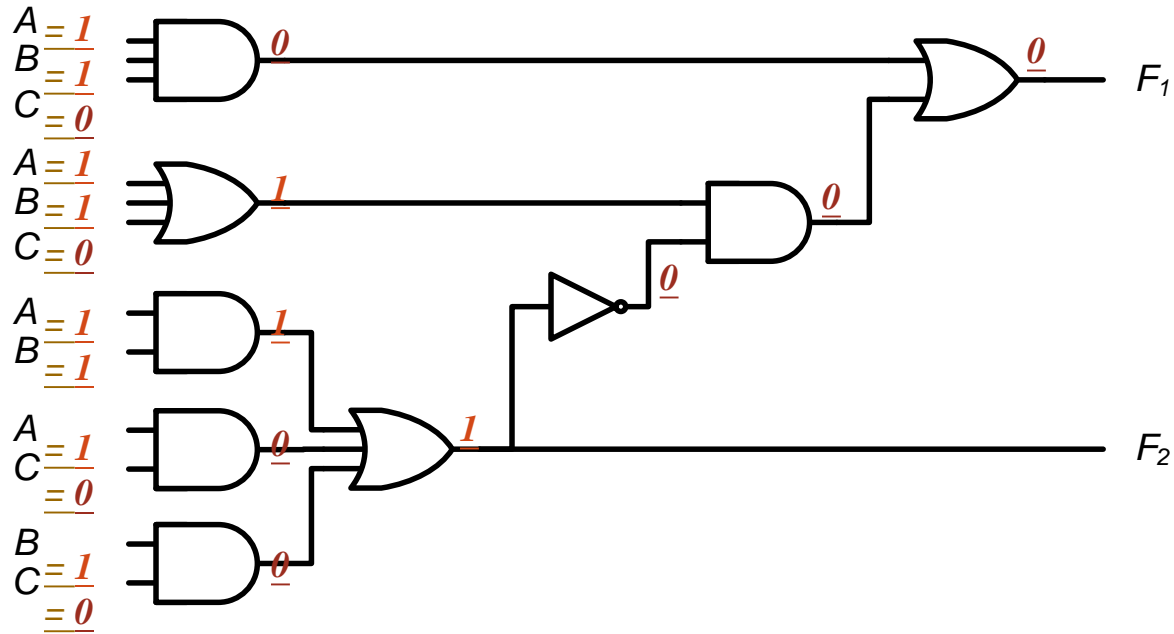

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1

Procedura analýzy

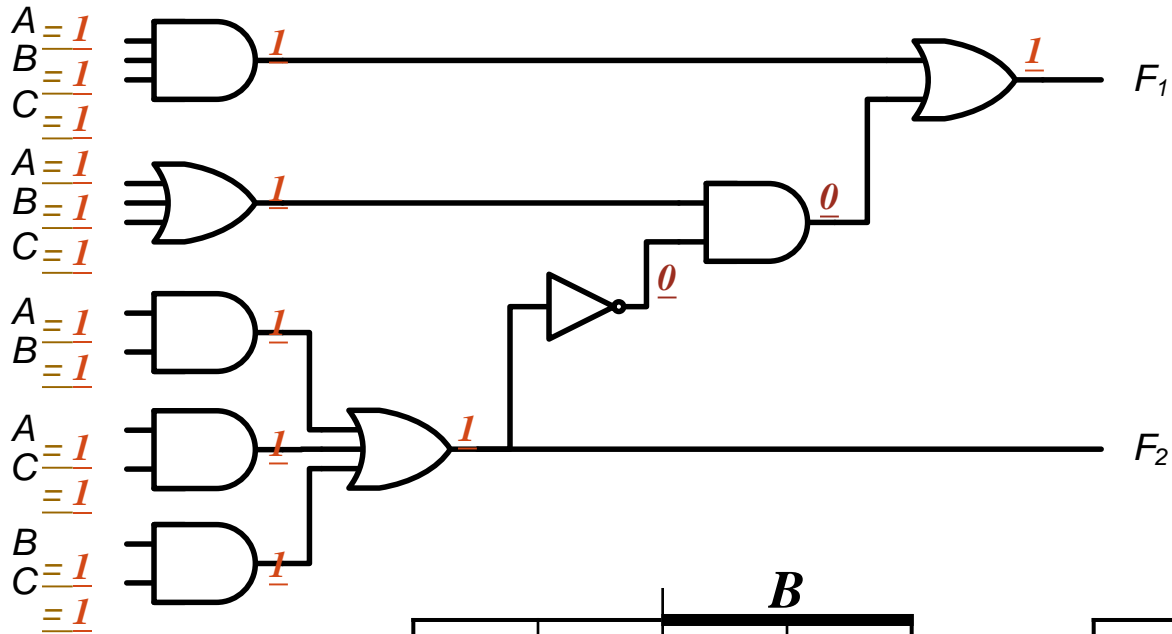

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

	B			
	0	1	0	1
A	1	0	1	0

C

	B			
	0	0	1	0
A	0	1	1	1




C

$$\underline{F_1 = AB'C' + A'BC' + A'B'C + ABC}$$

$$\underline{F_2 = AB + AC + BC}$$

Sedmi-segmentový dekodér

<i>w</i> <i>x</i> <i>y</i> <i>z</i>	<i>a</i> <i>b</i> <i>c</i> <i>d</i> <i>e</i> <i>f</i> <i>g</i>
0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0	1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1	1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1	1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0	1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1	1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0	x x x x x x x
1 0 1 1	x x x x x x x
1 1 0 0	x x x x x x x
1 1 0 1	x x x x x x x
1 1 1 0	x x x x x x x
1 1 1 1	x x x x x x x

  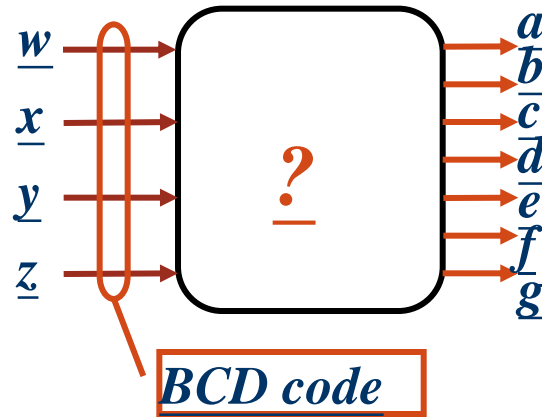

$$\underline{a = w + y + xz + x'z'}$$


$$\underline{b = \dots}$$

$$\underline{c = \dots}$$


$$\underline{d = \dots}$$

Binární čítač

 
- Plný čítač
 - Součet 1-bit + 1-bit + 1-bit
 - Produkuje součet a carry




x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 
 
$$S = xy'z' + x'yz' + x'y'z + xyz = x \oplus y \oplus z$$



$$C = xy + xz + yz$$


 


Binární čítač

- Plný čítač



$$S = xy'z' + x'yz' + x'y'z + xyz = x \oplus y \oplus z$$

$$C = xy + xz + yz$$

  


Binární čítač

- Plný čítač

  


Binární čítač

- Carry propagační čítač

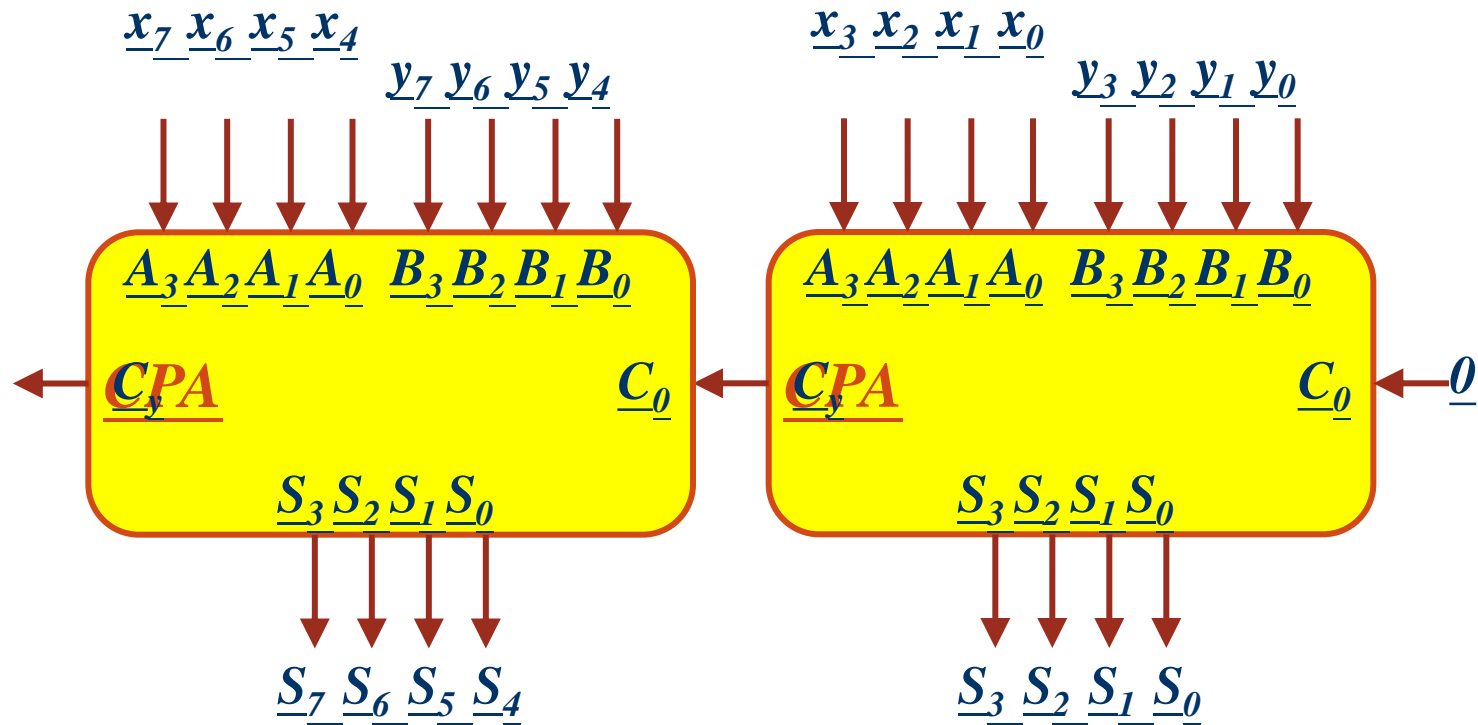


Sekvenční obvody

- Asynchronní

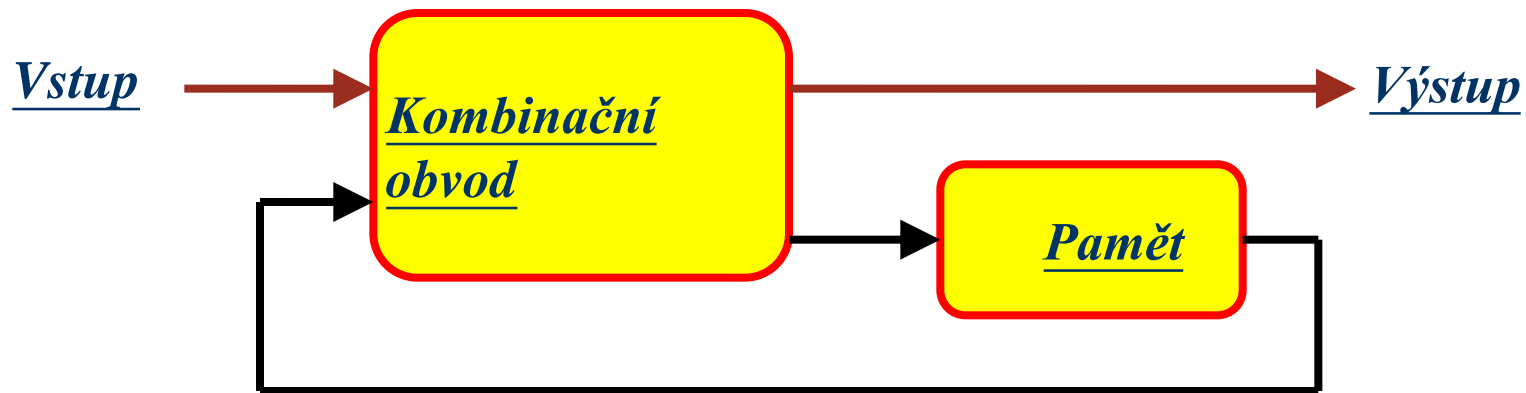


- Synchronní

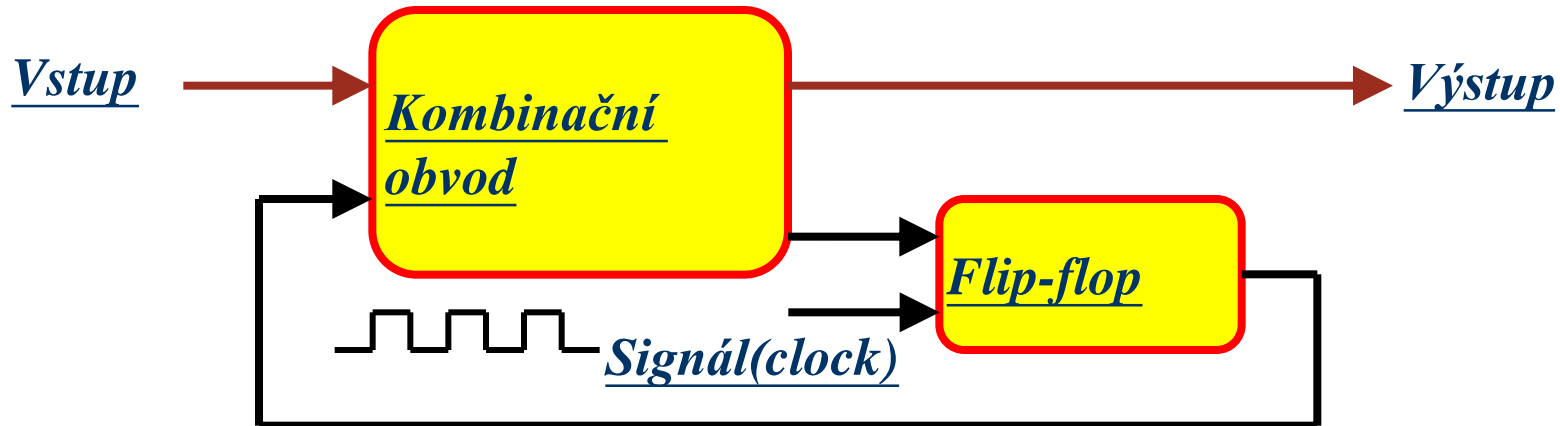

Klopný obvod

- SR

 


S	R	Q_0	Q	Q'
0	0	0	0	1

$Q = Q_0$

Počáteční hodnota

Klopný obvod

- SR

 


S	R	Q_0	Q	Q'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0

$Q = Q_0$
 $Q = Q_0$

Klopný obvod

- SR

 


S	R	Q_0	Q	Q'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1

} $Q = Q_0$
 $Q = 0$

Klopný obvod

- SR

 


S	R	Q_0	Q	Q'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1

Annotations for the table:

- Rows 1 and 2: $Q = Q_0$
- Row 3: $Q = 0$
- Row 4: $Q = 0$

Klopný obvod

- SR

 


S	R	Q_0	Q	Q'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

Annotations for the truth table:

- Rows 1 and 2: $Q = Q_0$
- Rows 3 and 4: $Q = 0$
- Row 5: $Q = 1$

Klopný obvod


- SR

 

S	R	Q_0	Q	Q'	
0	0	0	0	1	} $Q = Q_0$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	} $Q = 0$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	$Q = 1$
1	0	1	1	0	$Q = 1$

Klopný obvod


- SR

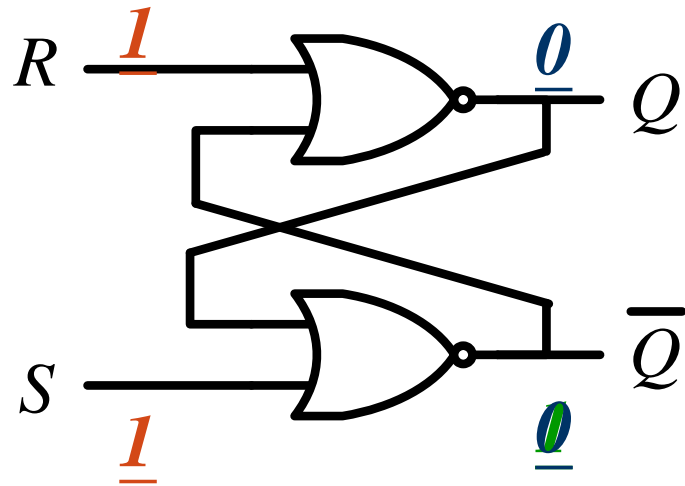

S	R	Q_0	Q	Q'	
0	0	0	0	1	} $Q = Q_0$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	} $Q = 0$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	} $Q = 1$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	} $Q = Q'$

Klopný obvod

- SR

 

S	R	Q_0	Q	Q'	
0	0	0	0	1	} $Q = Q_0$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	} $Q = 0$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	} $Q = 1$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	} $Q = Q'$
1	1	1	0	0	} $Q = Q'$